

Sprawozdanie - laboratorium 5

Maksim Birszel, Piotr Karoń

12 stycznia 2020

1 Zadanie

Zaprojektować moduł, zasymulować i zaimplementować na płycie ZL-9572 zamek szyfrowy, otwierający się na podaną sekwencję podaną z podłączonej klawiatury -> PKMB.

2 Założenia

- Projekt ma zawierać tylko 1 moduł VHDL
- Symulacja dla ciągu: $x = **PKMB**PKMPKMB**$
- wektor 17-bitowy oraz 13 stanów wewnętrznych
- Sprzęt: CLK_XF, PS2_Clk, PS2_Data, RST->K7, y->LED0

3 Moduł VHDL

```
1 entity zamak_szyfrowy_modul is
2     Port (
3         DO_Rdy : in  STD_LOGIC;
4         DO      : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
5         CLK_XT  : in  STD_LOGIC;
6         RST     : in  STD_LOGIC;
7         y       : out STD_LOGIC);
8 end zamak_szyfrowy_modul;
9
10 architecture Behavioral of zamak_szyfrowy_modul is
11
12 type state_type is (q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,q10,q11,q12);
13 signal state, next_state : state_type;
14
15 begin
16
```

```

17 SYNC_PROC: process (CLK_XT)
18 begin
19     if (rising_edge (CLK_XT)) then
20         if (RST = '1') then
21             state <= q0;
22         elsif (DO_Rdy = '1') then
23             state <= next_state;
24         end if;
25     end if;
26 end process;
27
28 OUTPUT_DECODE: process (state)
29 begin
30     if state = q12 then
31         Y <= '1';
32     else
33         Y <= '0';
34     end if;
35 end process;
36
37 NEXT_STATE_DECODE: process (state, DO)
38 begin
39     case (state) is
40         when q0 =>
41             if DO = X"4D" then
42                 next_state <= q1;
43             else next_state <= q0;
44             end if;
45
46         when q1 =>
47             if DO = X"F0" then
48                 next_state <= q2;
49             else next_state <= q0;
50             end if;
51
52         when q2 =>
53             if DO = X"4D" then
54                 next_state <= q3;
55             else next_state <= q0;
56             end if;
57
58         when q3 =>
59             if DO = X"42" then
60                 next_state <= q4;
61             elsif DO = X"4D" then

```

```

62             next_state <= q1;
63         else next_state <= q0;
64     end if;
65
66     when q4 =>
67         if DO = X"F0" then
68             next_state <= q5;
69         else next_state <= q0;
70         end if;
71
72     when q5 =>
73         if DO = X"42" then
74             next_state <= q6;
75         else next_state <= q0;
76         end if;
77
78     when q6 =>
79         if DO = X"3A" then
80             next_state <= q7;
81         elsif DO = X"4D" then
82             next_state <= q1;
83         else next_state <= q0;
84         end if;
85
86     when q7 =>
87         if DO = X"F0" then
88             next_state <= q8;
89         else next_state <= q0;
90         end if;
91
92     when q8 =>
93         if DO = X"3A" then
94             next_state <= q9;
95         else next_state <= q0;
96         end if;
97
98     when q9 =>
99         if DO = X"32" then
100             next_state <= q10;
101         elsif DO = X"4D" then
102             next_state <= q1;
103         else next_state <= q0;
104         end if;
105
106     when q10 =>

```

```

107         if DO = X"F0" then
108             next_state <= q11;
109         else next_state <= q0;
110         end if;
111
112     when q11 =>
113         if DO = X"32" then
114             next_state <= q12;
115         else next_state <= q0;
116         end if;
117
118     when q12 =>
119         if DO = X"4D" then
120             next_state <= q1;
121         else next_state <= q0;
122         end if;
123
124     end case;
125 end process;
126
127 end Behavioral;

```

4 Test Bench

```

1 ENTITY zamek_szyfrowy_testbench IS
2 END zamek_szyfrowy_testbench;
3
4 ARCHITECTURE behavior OF zamek_szyfrowy_testbench IS
5
6     COMPONENT zamak_szyfrowy_modul
7     PORT(
8         Do_rdy : IN  std_logic;
9         DO : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
10        CLK_XT : IN  std_logic;
11        RST : IN  std_logic;
12        y : OUT std_logic
13    );
14    END COMPONENT;
15
16    signal DO : std_logic_vector(7 downto 0);
17    signal Do_rdy : std_logic := '0';
18    signal CLK_XT : std_logic := '0';
19    signal RST : std_logic := '0';
20
21    signal y : std_logic;
22

```

```

23     constant CLK_XT_period : time := 10 ns;
24
25 BEGIN
26
27     uut: zamak_szyfrowy_modul PORT MAP (
28         DO => DO,
29         Do_rdy => Do_rdy,
30         CLK_XT => CLK_XT,
31         RST => RST,
32         y => y
33     );
34
35     CLK_XT_process : process
36     begin
37         CLK_XT <= '0';
38         wait for CLK_XT_period/2;
39         CLK_XT <= '1';
40         wait for CLK_XT_period/2;
41     end process;
42
43     symulacja : process
44
45     type typeByteArray is array (NATURAL range <>) of std_logic_vector (7 downto 0);
46     variable wektor : typeByteArray (0 to 16) := (X"00",X"00",X"4D",X"42",X"3A",
47     X"32",X"00",X"00",X"4D",X"42",X"3A",X"4D",X"42",X"3A",X"32",X"00",X"00");
48
49     begin
50         wait for 10 ns;
51
52         for i in 0 to 17 loop
53             wait for 10 ns;
54             DO <= wektor(i);
55             Do_rdy <= '1';
56             wait for 10 ns;
57
58             Do_rdy <= '0';
59             wait for 80 ns;
60
61             DO <= X"F0";
62             Do_rdy <= '1';
63             wait for 10 ns;
64
65             Do_rdy <= '0';
66             wait for 40 ns;
67

```


```

68         DO <= wektor(i);
69         Do_rdy <= '1';
70         wait for 10 ns;
71
72         Do_rdy <= '0';
73         wait for 110 ns;
74
75     end loop;
76 end process;
77 END;

```


5 Schemat

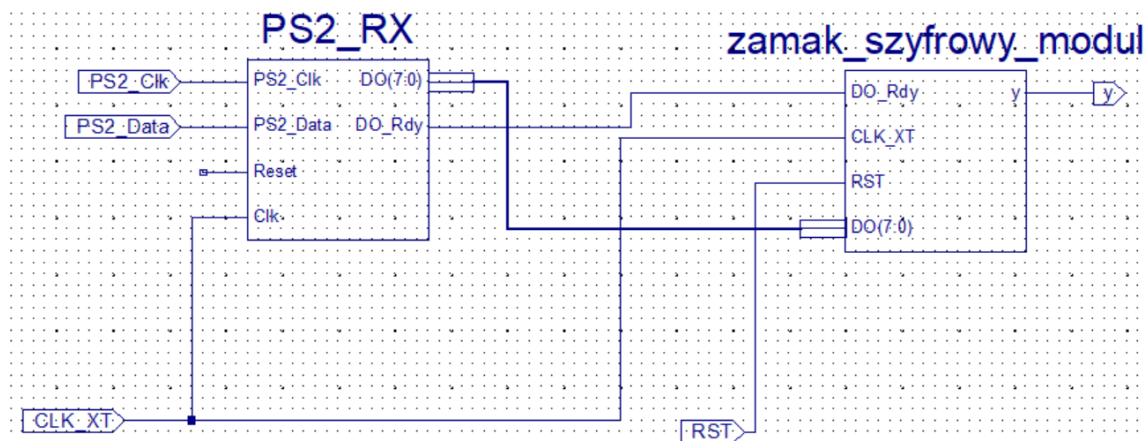Po utworzeniu zaimplementowanego modułu i połączeniu go z modulem PS2_RX pobranym ze strony całość wygląda następująco:




6 Symulacja behawioralna

 
Symulacja została podzielona na cztery części, aby łatwiej było odczytać poszczególne wartości.



 Na poniższym wykresie widzimy pierwsze wykrycie sekwencji.



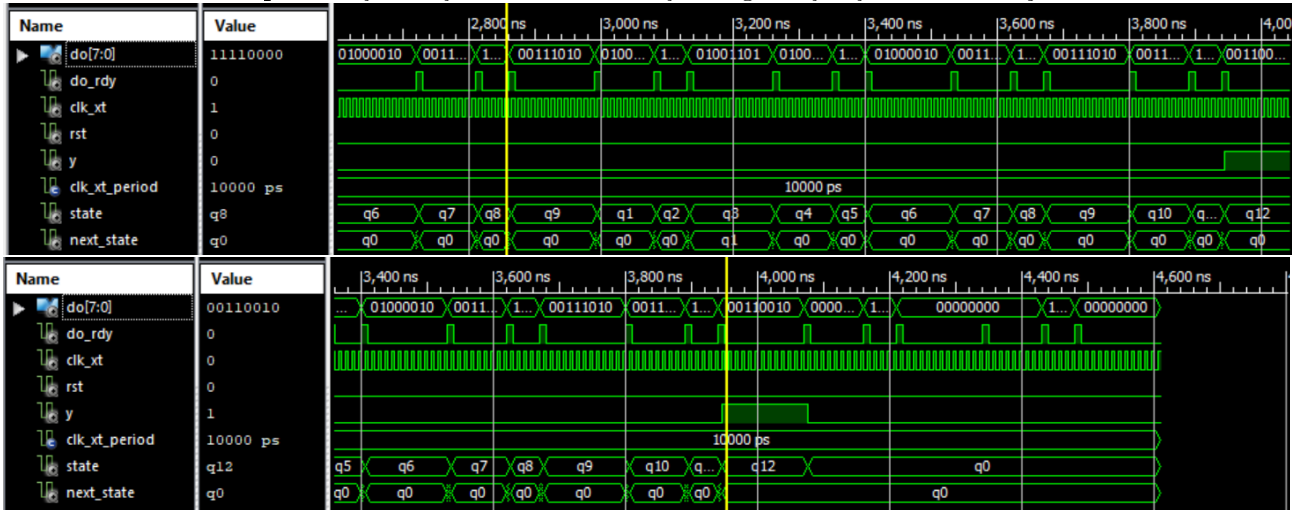Na poniższych wykresach widzimy drugie wykrycie sekwencji.



7 Wnioski

Moduł udało się poprawnie zaimplementować. Symulacja przebiegła według wstępnych założeń.

Najwięcej problemów sprawiło poprawne dobranie okresów czasowych w symulacji, aby stan zegara zmieniał się w odpowiednich momentach.

Początkowo moduł, nie działał poprawnie w przypadku, gdy dostawał pierwsze 3 litery wymaganej sekwencji, a 4 z nich była błędna. W takim wypadku zerował się i nie sprawdzał kolejnej podanej litery. Z tego powodu sekwencja podana w symulacji: PKMPKMB nie otwierała zamku. Aby to naprawić, musieliśmy dodać w poszczególnych stanach dodatkowe instrukcje `elsif`.

Po tych korektach moduł działał poprawnie zarówno podczas symulacji, jak i na płycie.